

Fig 3.1 Logic diagram for half adder.

Test Vector for Half Adder

A	B	Cout	Sum
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

Fig 3.2 Test vector for half adder.

 


Fig 3.3 Logic diagram for full adder.

Test Vector

Cin	A	B	Cout	Sum
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Fig 3.4 Test vector for full adder.


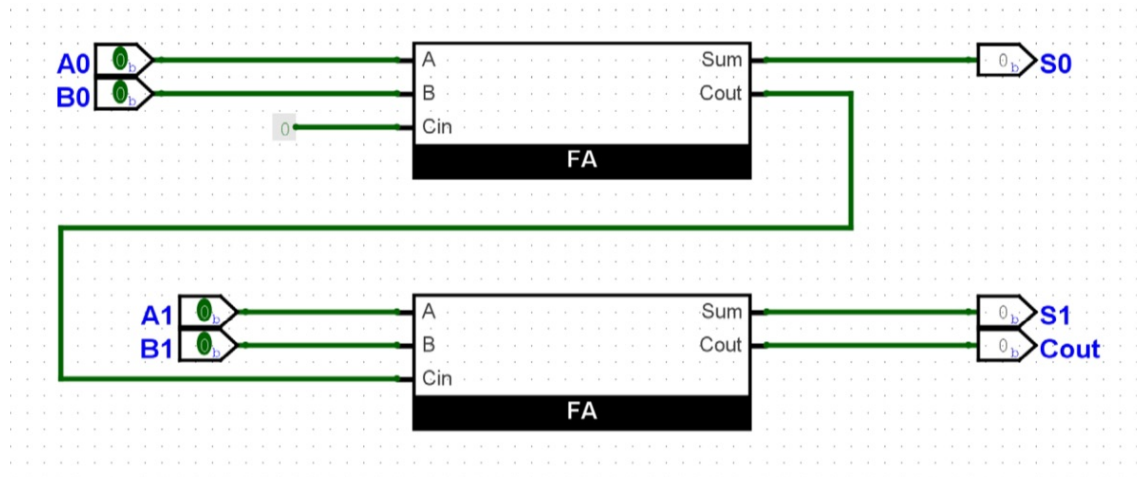


Fig 3.5 Two-bit adder.


Test vector for two-bit adder

A1	A0	B1	B0	Cout	S1	S0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1	0


Fig 3.6 Test vector for two-bit adder.

 


74LS08 | 2-Input AND Gate IC

 


74LS32 | 2-Input OR Gate IC

 


74LS00 | 2-Input NAND Gate IC

 

** 74LS02 | 2-Input NOR Gate IC **

 


74LS04 | NOT Gate IC

 

74LS86 | 2-Input XOR Gate IC


74LS08

 

AND GATE

Input		Output			
a	b	y (pin 3)	y (pin 6)	y (pin 8)	y (pin 11)
0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1


74LS32

 

OR GATE

Input		Output			
a	b	y (pin 3)	y (pin 6)	y (pin 8)	y (pin 11)
0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1


74LS00

 

NAND GATE

Input		Output			
a	b	y (pin 3)	y (pin 6)	y (pin 8)	y (pin 11)
0	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0


74LS86

 

XOR GATE

Input		Output			
a	b	y (pin 3)	y (pin 6)	y (pin 8)	y (pin 11)
0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0


74LS04

 

NOT GATE


Input		Output				
a		y (pin 2)	y (pin 4)	y (pin 6)	y (pin 8)	y (pin 10)
0		1	1	1	1	1
1		0	0	0	0	0

74LS02

 

NOR GATE

Input		Output			
a	b	y (pin 1)	y (pin 4)	y (pin 10)	y (pin 13)
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0

 


74LS86 & 74LS08

HALF ADDER

Input		Output	
a	b	x	y
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

XOR GATE & AND GATE

 


Specify all IC No. used for the circuit

74LS86, 74LS08, 74LS32
XOR GATE, AND GATE, OR GATE

FULL ADDER


Input			Output	
a	b	c	x	y
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

74LS148 8-to-3 Encoder

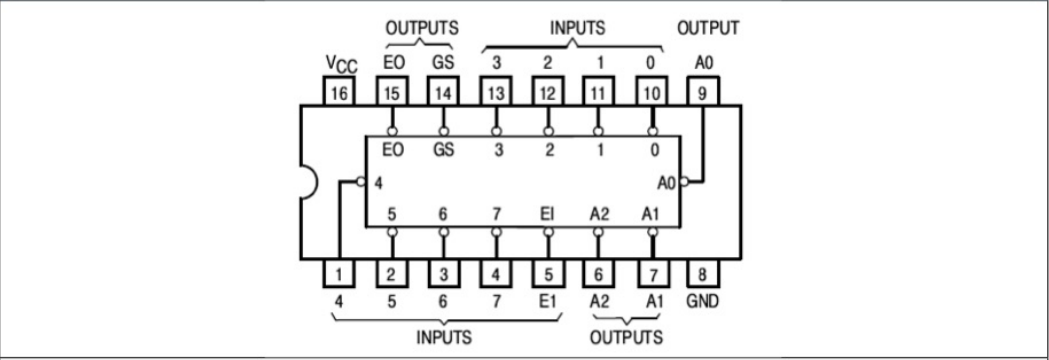

FUNCTION TABLE													
INPUTS									OUTPUTS				
EI	0	1	2	3	4	5	6	7	A2	A1	A0	GS	EO
H	X	X	X	X	X	X	X	X	H	H	H	H	H
L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L
L	X	X	X	X	X	X	X	L	L	L	L	L	H
L	X	X	X	X	X	L	H		L	L	H	L	H
L	X	X	X	X	X	L	H	H	L	H	L	L	H
L	X	X	X	X	L	H	H	H	L	H	H	L	H
L	X	X	X	L	H	H	H	H	H	L	L	L	H
L	X	X	L	H	H	H	H		H	L	H	L	H
L	X	L	H	H	H	H	H	H	H	H	L	L	H
L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H

74LS138 3-to-8 Decoder

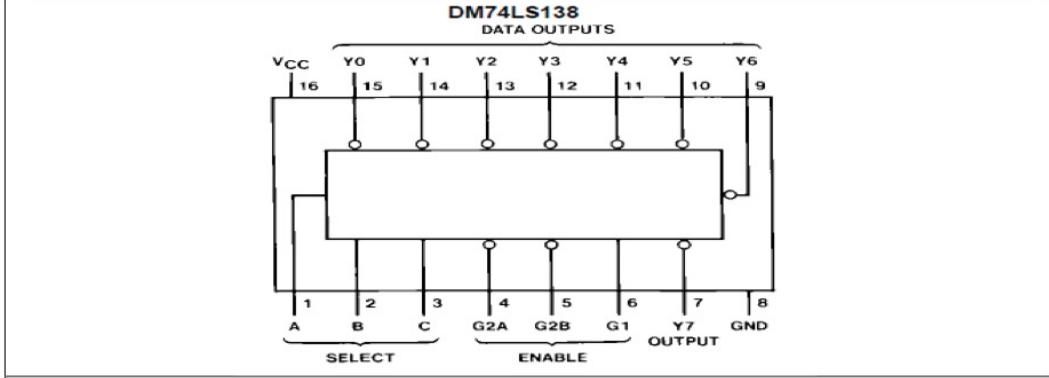[illegible]

Encoder								Encoder			7SEG	Adder/Dec				7SEG	Decoder							
Input								Output			Left	Output/Input				Right	Output							
0	1	2	3	4	5	6	7	A2	A1	A0		S4/ OVF	S3/C	S2/B	S1/A		Y0	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7
x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	7	1	0	0	0	8	0	1	1	1	1	1	1	1
x	x	x	x	x	x	0	1	0	0	1	5	0	1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	0
x	x	x	x	x	0	1	1	0	1	0	5	0	1	1	0	5	1	1	1	1	1	1	0	1
x	x	x	x	0	1	1	1	0	1	1	4	0	1	0	1	5	1	1	1	1	1	0	1	1
x	x	x	0	1	1	1	1	1	0	0	3	0	1	0	0	4	1	1	1	1	0	1	1	1
x	x	0	1	1	1	1	1	1	0	1	2	0	0	1	1	3	1	1	1	0	1	1	1	1
x	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	2	1	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1