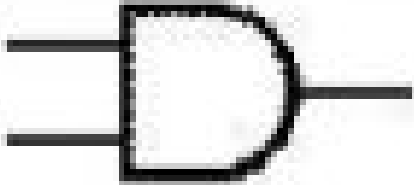
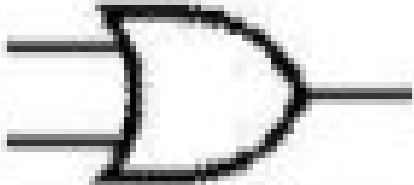
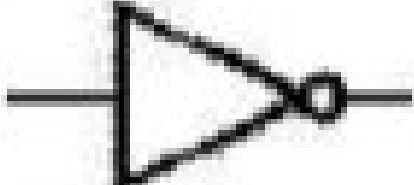
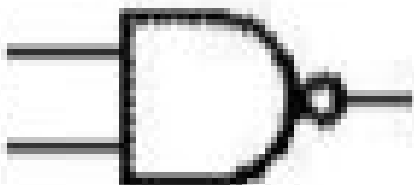
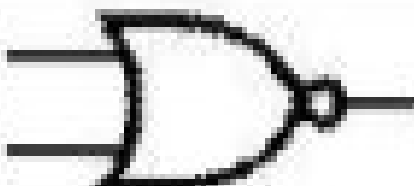
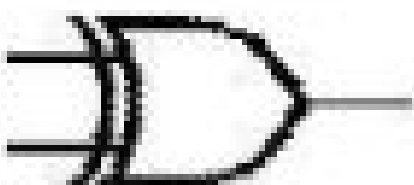
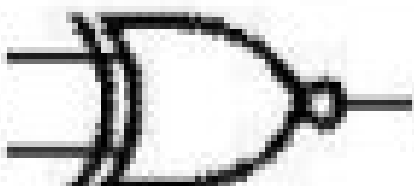


Gate	Symbol	Operator
AND		$A \cdot B$
OR		$A + B$
NOT		\overline{A}
NAND		$\overline{A \cdot B}$
NOR		$\overline{A + B}$
XOR		$A \oplus B$
XNOR		$\overline{A \oplus B}$